### Redressement

### **Objectifs:**

• Étudier des montages redresseurs mono-alternances sans seuils.

• Comprendre la mesure de la valeur efficace d'une tension sinusoïdale avec un voltmètre continu.


**Préparation**: Obligatoire.

**Compte rendu papier :** À remettre à la fin de la séance de TP.

## 1 Préparation (5 points)
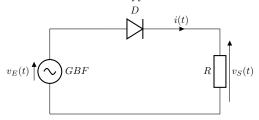
### Redresseur élémentaire

On s'intéresse tout d'abord à un montage simple réalisé par un circuit diode-résistance. La tension  $v_E(t)$  est une tension sinusoïdale de valeur efficace  $V_{Eeff}$ , inférieure à 10 V et de fréquence f = 100 Hz.



- 1. Quelle relation existe-t-il, entre la valeur moyenne  $V_{Smoy}$  de  $v_S(t)$  et  $V_{Eeff}$  valeur efficace de  $v_E(t)$ , dans le cas d'un redresseur idéal ?
- 2. Tracer la courbe correspondante pour  $V_{Eeff}$  < 10 V (échelle 1 V  $\leftrightarrow$  1 cm).

# 2 Manipulations (15 points)


#### 2.1 Redresseur élémentaire

On étudie le montage de la préparation. Pour les manipulations on prend :  $R=10~k\Omega$  et D=1N4148.

- 1. Relever les oscillogrammes de  $v_S(t)$  et  $v_E(t)$  pour  $V_{Eeff}$  = 1 V puis  $V_{Eeff}$  = 7 V.
- 2. Effectuer les mesures qui permettent de tracer sur le même graphe la courbe caractéristique  $V_{Smoy} = f(V_{Eeff})$ . **Justifier** le choix des appareils de mesure et les discordances avec la courbe théorique.
- 3. Quelle est la valeur approchée du coefficient directeur m de la courbe tracée? Quelle est la valeur de  $\frac{\sqrt{2}}{m}$ ?

### 2.2 Application au redresseur mono-alternance de précision

On étudie le montage suivant :

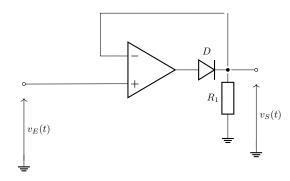

avec  $R_1=10~k\Omega$  et D =1N4148. L'AOP est alimenté en -12 V et 12 V.

- 1. Pour  $V_{Eeff} = 1$  V relever et interpréter les oscillogrammes de  $v_E(t)$  et  $v_S(t)$ .
- 2. Relever la courbe de transfert statique  $V_S = f(V_E)$  pour  $V_E$  comprise entre -12 V et +12 V. **Justifier** tous les paramètres de cette courbe (pente, points de cassure...).
- 3. En régime dynamique (f = 100 Hz) relever et tracer la courbe  $V_{Smoy}=f(V_{Eeff})$ . **Justifier** sur cette courbe les points particuliers. Conclure sur les propriétés du montage.